

## Сопротивление между узлами решетки

Д. Баранов

М. Скопенков

А. Устинов

Данная подборка задач составлена по мотивам проекта «Случайные блуждания и электрические цепи» XXII Летней конференции Турнира городов и задачи 14.12 из задачника «Математического Просвещения» (вып. 14, с. 274).

1. Предположим, что имеется граф  $\Gamma$ , у которого сопротивление каждого ребра равно 1. Возьмем в графе  $\Gamma$  два смежных ребра  $AB$  и  $AC$ . Эти рёбра назовем *эквивалентными*, если существует перестановка вершин графа, переводящая вершины, соединенные ребром, в вершины, соединенные ребром, при которой  $A$  переходит в  $A$ , а  $B$  — в  $C$ . Вершину графа назовем *центром симметрии* графа  $\Gamma$ , если все рёбра, содержащие ее, эквивалентны. Граф  $\Gamma$  называется *правильным*, если все его вершины — центры симметрии графа.

(A) (А. Ходулёв) Пусть правильный граф содержит  $n$  вершин,  $A$  и  $B$  — соседние вершины степеней  $a$  и  $b$ , соответственно. Докажите, что сопротивление между ними равно

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

(B) Если же взять 2-мерную целочисленную решетку, то  $1/n$  в последней формуле нужно заменить нулем.

(C) Приведите пример бесконечного правильного графа, для которого формула из пункта (A) (с заменой  $1/n$  нулем) не дает правильного ответа.

(D) Докажите, что существует такая функция  $f(m, n): \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , что  $f(0, 0) = 1$ ,  $f(0, 1) = -1$ ,

$$f(m, n) = \frac{1}{4} (f(m-1, n) + f(m+1, n) + f(m, n-1) + f(m, n+1))$$

для каждой пары  $(m, n) \neq (0, 0), (0, 1)$ , и  $f(m, n)$  стремится к 0 при стремлении  $r(m, n) := \sqrt{m^2 + n^2}$  к бесконечности.

2. К двум соседним вершинам проволочного (A) икосаэдра; (B) додекаэдра; (C) правильного графа, полученного из центрально-симметричного многогранника с  $n$  вершинами; подвели напряжение так, что по

соединяющему их ребру потек ток  $I$ . Какой при этом будет течь ток по диаметрально противоположному ребру?

3. (А) Из резисторов спаяна цепь. Может ли сопротивление между какими-то двумя ее клеммами увеличиться, если припаять еще один?  
 (Б) Электрическая цепь спаяна из нескольких резисторов и одной батарейки. В цепи выбрали две клеммы с потенциалами  $A$  и  $B$ , отличные от полюсов батарейки, и объединили (закоротили) их в одну клемму. Докажите, что потенциал новой клеммы в полученной цепи будет заключен между величинами  $A$  и  $B$ .

4. (А) Из металлической сетки вырезано кольцо с внутренним радиусом  $rn$  и внешним —  $Rn$  (центры обоих кругов — в начале координат). Сопротивление каждого ребра равно 1. Если некоторое ребро разрезано, то сопротивление оставшегося куска пропорционально его длине. Докажите, что сопротивление кольца равно

$$\frac{1}{2\pi} \ln \frac{R}{r} + O\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

- (Б) Докажите аналогичную формулу для сопротивления между и центром и границей круга радиуса  $R$ , вырезанного из металлической сетки:  
 $\frac{1}{2\pi} \ln R + O(1)$ .

Авторы благодарны И.В. Богданову, А.Я. Канелю, М.В. Прасолову и Г.Р. Челнокову за полезные обсуждения.

---

Дмитрий Баранов, мехмат МГУ  
 E-mail:dimbaranov@mail.ru

Михаил Скопенков, ИППИ РАН  
 E-mail:skopenkov@rambler.ru  
 Алексей Устинов, ХО ИПМ ДВО РАН  
 E-mail:ustinov.alexey@gmail.com